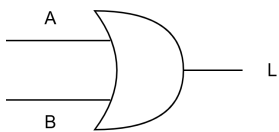



入力		出力
A	B	L
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

AND 回路の真理値表




入力		出力
A	B	L
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

OR 回路の真理値表

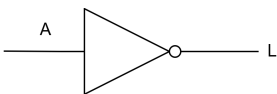


入力	出力
A	L
0	
1	

NOT 回路の真理値表

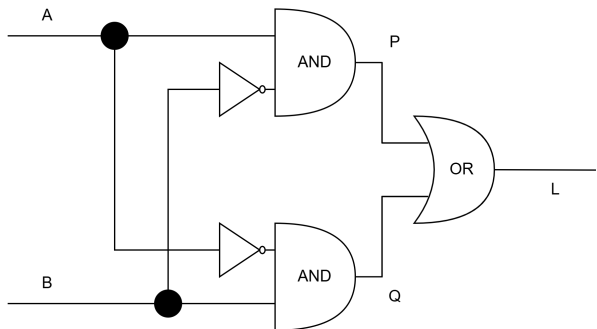


入力				出力
A	B	P	Q	L
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

XOR 回路の真理値表

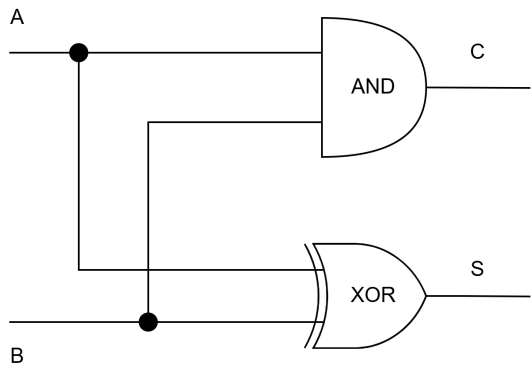

入力		出力	
A	B	C	S
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

半加算器の真理値表

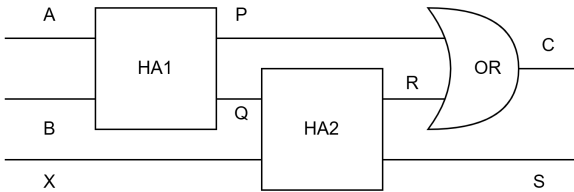

入力						出力	
A	B	X	P	Q	R	C	S
0	0	0					
0	1	0					
1	0	0					
1	1	0					
0	0	1					
0	1	1					
1	0	1					
1	1	1					

全加算器の真理値表

- (1) 1100 0011 と 0001 0000 の論理和をとり, 5bit 目がビットセットされることを確認せよ.
- (2) 1101 0011 と 1110 1111 の論理積をとり, 5bit 目がビットクリアされることを確認せよ.
- (3) 1100 0011 と 0001 0000 の排他的論理和をとり, 5bit 目がビット反転されることを確認せよ.
- (4) 1100 0011 と 0000 1111 の論理積をとり, 下位 4bit のみを取り出されることを確認せよ.