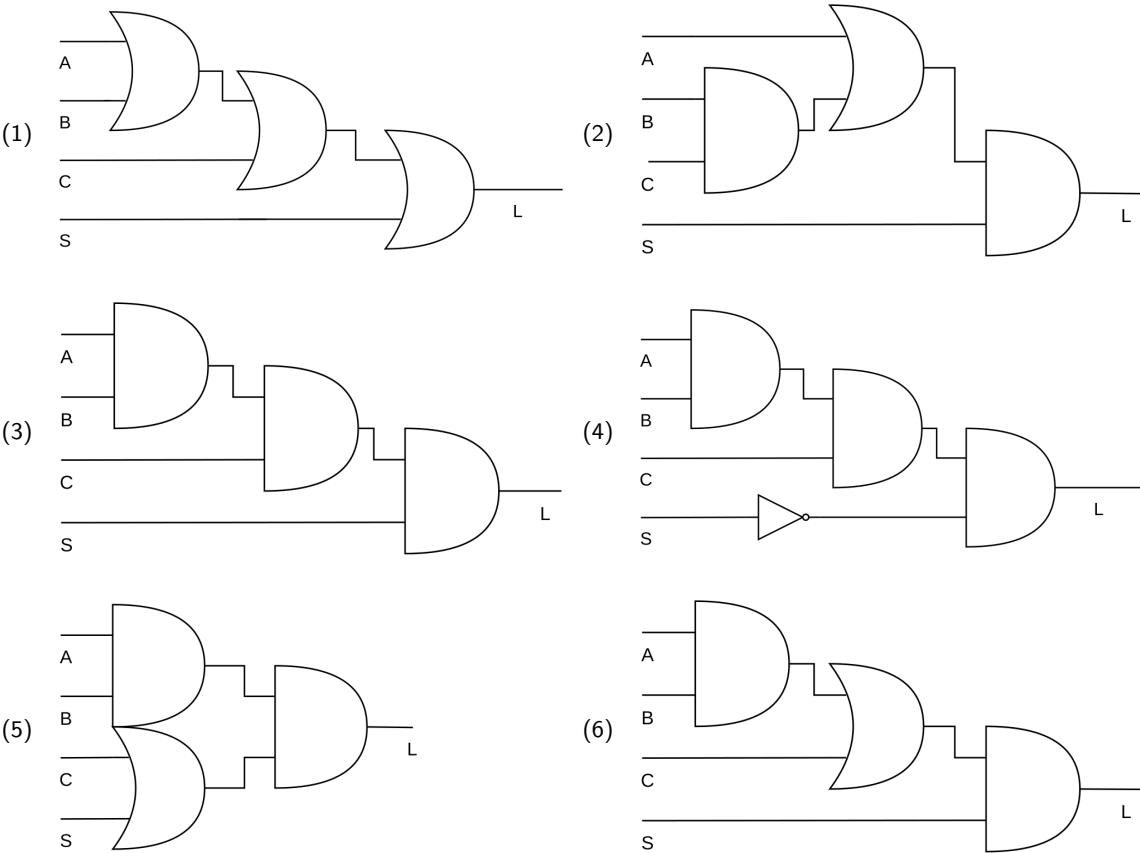


正しい番号に○をつけよ.

1 あるスマートホームの照明システムでは、以下の条件 A, B, C が満たされるときに出力 $L = 1$ となり、照明が点灯する一方、それ以外の場合では $L = 0$ となり照明は消える.

- 条件 A
人感センサーが反応している（反応ありで 1）
- 条件 B
照度センサーが「暗い」と判定している（暗ければ 1）
- 条件 C
24 時間タイマーが「夜間モード」である（夜間なら 1）

現在、システムの設定は「『センサー A と B が共に 1』のとき、または『条件 C が 1』のときに点灯する」となっている。しかし、省エネのために「主電源 S がオフ ($S = 0$) のときは何があっても点灯しない」という条件を追加した。このとき、点灯条件 L を表す論理回路の図として正しいものはどれか。



- 3 工場の搬送ラインで、重さセンサー W （基準外であれば 1）とサイズセンサー H （基準外であれば 1）を用い、「重さかサイズのどちらか一方だけが基準外」の場合に異常灯 $L = 1$ を点灯させる。それ以外の場合は $L = 0$ とし、異常灯は点灯しない。ただし、点検モードスイッチ M が「点検中（ $M = 1$ ）」のときは、いかなる場合も $L = 0$ とし、さらに、非常停止ボタン E が押された（ $E = 1$ ）ときは、他の条件に関わらず強制的に $L = 1$ （異常状態）とする。このような L を出力する図記号として適切なものはどれか。

